

Combien de lampes peut-on mettre en dérivation sans abimer
le fusible ?

2-1

Compte rendu guidé

introduction


On nous a présenté une activité dans laquelle je dois comprendre
pourquoi : -----

Je suppose que : -----

Mots à utiliser : 10A, spots, 100W, fusible

Expérience

Nous avons fait le circuit suivant :

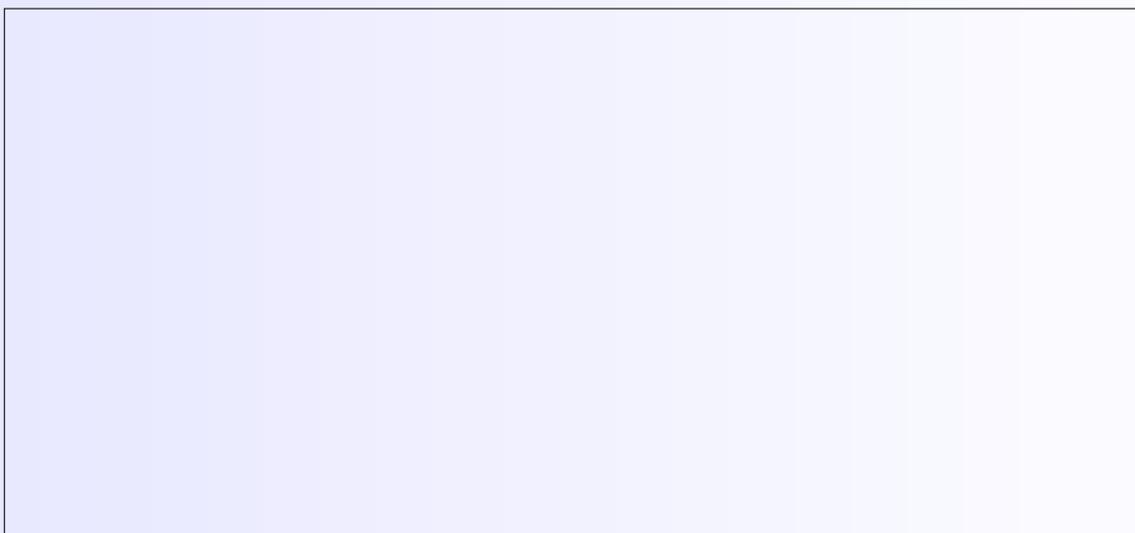

Puis nous avons : -----

Observations

Nous avons observé que : -----

Nous avons mesuré : -----

Expérience

Nous avons rajouté -----

Nous avons retiré -----

Nouveau circuit :

**Conclusion**

Nous ne pouvons pas mettre autant de spots de 100W sur une ligne protégée par un fusible de 10 A car -----
