

Combien peut-on mettre de lampes dans le circuit de la maquette protégé par un fusible ?

1-2

Compte rendu guidé

introduction

On nous a présenté une activité dans laquelle je dois trouver combien _____

Mots à utiliser : fusible, lampes, alimentation, verbe « fondre »

D'après le document 1 le fusible fond si _____

Mot à utiliser : intensité

Expérience

Nous avons fait le(s) circuit(s) suivant(s) :



Puis nous avons : _____

Observations

Nous avons mesuré : _____

Mesure des tensions des lampes.

Nombre de lampes				
Intensité (en ampère)				

Conclusion

Plus on branche de lampes en dérivation dans le circuit plus ____

Donc, _____

Mot à utiliser : intensité