

Pourquoi un phare de la maquette de voiture brille plus que l'autre ?

1-3

Compte rendu guidé

introduction


On nous a présenté une activité dans laquelle je dois trouver pourquoi _____

Mots à utiliser : lampe, verbe « briller »

Hypothèse : Je pense qu'une lampe brille plus que l'autre car _____

Expérience

 Nous avons fait le(s) circuit(s) suivant(s) :



Observations

Nous avons mesuré : _____



Observations (suite)

Mesure des intensités.

Position de l'ampère-mètre ¹	1	2	3
Intensité (en ampère)			

¹à repérer sur le schéma**Conclusion**

On remarque que _____

Mot à utiliser : intensité

Une lampe brille plus que l'autres car _____
