

Activité 2-1 Comment convertir de l'énergie électrique ?

Introduction

Nous allons devoir réaliser _____

Mots à utiliser : circuits, énergie, lumineuse, électrique, thermique, mécanique

Expérience : (Une phrase par action)

Nous avons fait un circuit avec : _____

Schéma du circuit

Observation (une phrase par observation)


Nous avons vu : _____

Conclusion :

Donc nous avons converti _____

alors _____

Mot à utiliser : énergie

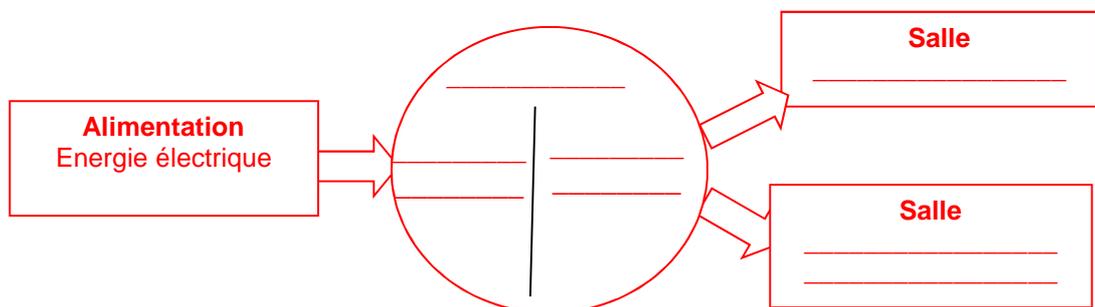

Expérience : (Une phrase par action)

Nous avons fait un 2^{ème} circuit avec : _____

Schéma du circuit

Observation (une phrase par observation)

Nous avons vu : _____

Conclusion :

Donc nous avons converti _____

alors _____

Mot à utiliser : énergie

