
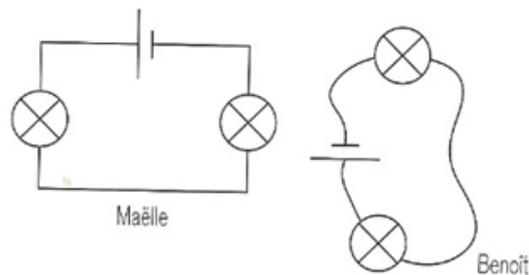


Exercice n°1

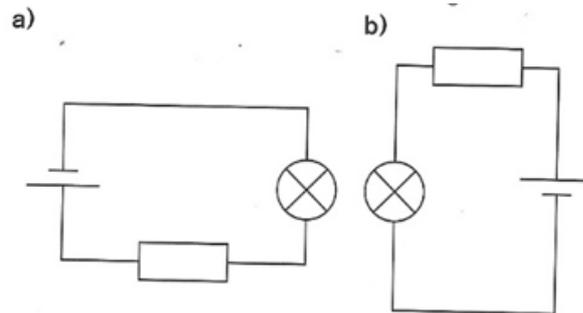

Le schéma qui n'est pas correct est celui de Benoît car le schéma d'un circuit électrique doit avoir la forme d'un rectangle.

Exercice n°2



2 schémas sont identiques s'ils contiennent les


mêmes dipôles dans le même ordre.

Sur le schéma a), il y a en partant de la borne + du générateur : un générateur, une résistance et une lampe.

Sur le schéma b), il y a en partant de la borne + du générateur : un générateur, une résistance et une lampe.

Les deux schémas sont donc identiques, c'est Laure qui a raison.

Exercice n°3

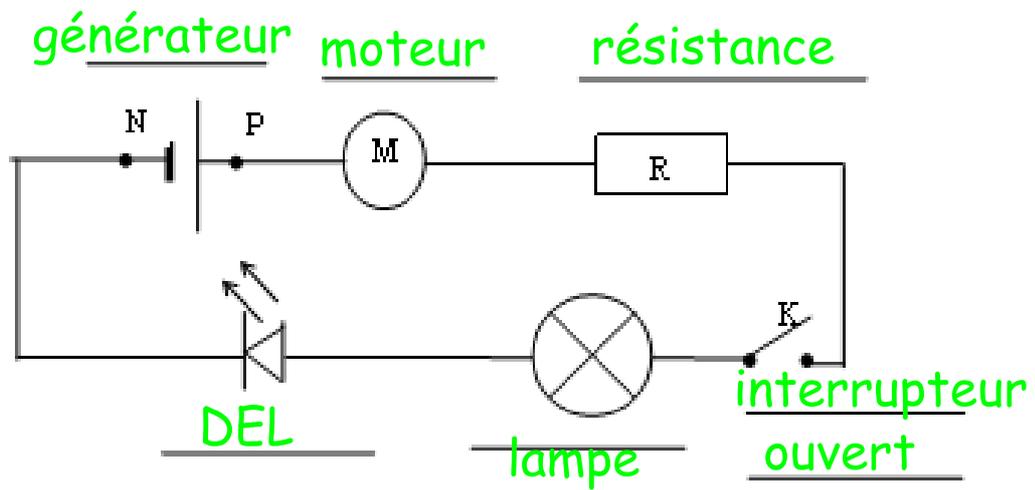

Exercice n°4

